

Circuitos Lógicos



Módulo # 5

Circuitos Sequenciais




Projetar um circuito que implemente o segredo eletrônico para este cofre




Por exemplo, que o segredo seja **5379**, fixo.
Vamos descrever seu funcionamento, passo-a-passo ...




repouso

 

Circuito Sequencial : blocos funcionais

 


Circuito Sequencial : blocos funcionais

 



Elemento de memória : flip-flop genérico

 

Estados de saída

$Q = 1, \bar{Q} = 0$: denominado estado ALTO ou 1; também chamado de estado SET


$Q = 0, \bar{Q} = 1$: denominado estado BAIXO ou 0; também chamado de estado CLEAR ou RESET

(b)



Handwritten signature

Flip-flop RS com NANDs



 


Set	Clear	Saída
1	1	Não muda
0	1	$Q = 1$
1	0	$Q = 0$
0	0	Inválida*




*Produz $Q = \bar{Q} = 1$







Handwritten signature

   

Circuitos Sequenciais Síncronos ou FMS

  
 


Handwritten signature

    


Handwritten signature

Circuitos Sequenciais Síncronos ou FMS

  


Flip-flop tipo D

 



Handwritten signature

Aplicações do FFP-D

 

Handwritten signature

  
Aplicações do FFP-D TTL 74171 Quad D-type FF with Clear



[Handwritten signature]




Aplicações do FFP-D

 

74377 Octal D-type FFs with input enable

 EN enabled low and lo-to-hi clock transition to load new data into register




74374 Octal D-type FFs with output enable

OE asserted low presents FF state to output pins; otherwise high impedance




[Handwritten signature]

Flip-flop JK

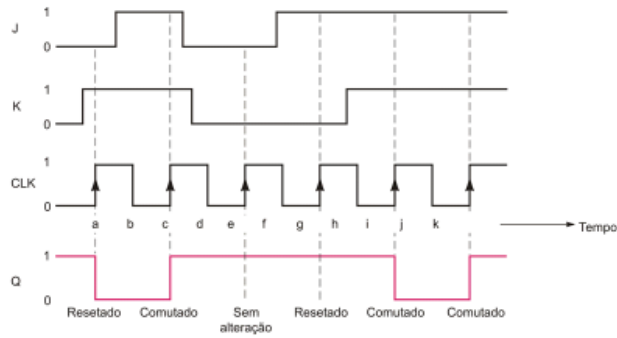

Handwritten signature

Flip-flop JK

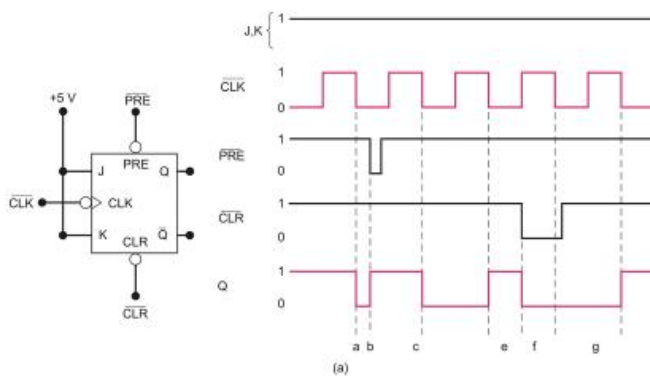


Ponto	Operação
a	Comutação sincronizada na borda de descida de CLK
b	Q é assincronamente colocada em 1 quando PRE = 0
c	Comutação síncrona
d	Comutação síncrona
e	Q é assincronamente colocada em 0 quando CLR = 0
f	CLR se sobrepõe à borda de descida de CLK
g	Comutação síncrona

(b)





Handwritten signature

Função TOGGLE : principal aplicação

 

  *Todas as entradas \overline{PRE} e \overline{CLR} estão em nível ALTO.



*Nota: cada seta representa a ocorrência de um pulso de clock.




Handwritten signature

Contador módulo 16





 
*Todas as entradas J e K estão em nível 1



Handwritten signature

Contador módulo ≠ potência de 2

   Todas as entradas J e k estão em nível 1.




Handwritten signature



Desafio : projetar um relógio digital.


Sugestão para o clock padrão

 


Handwritten signature





$$60_{10} = 11110_2$$

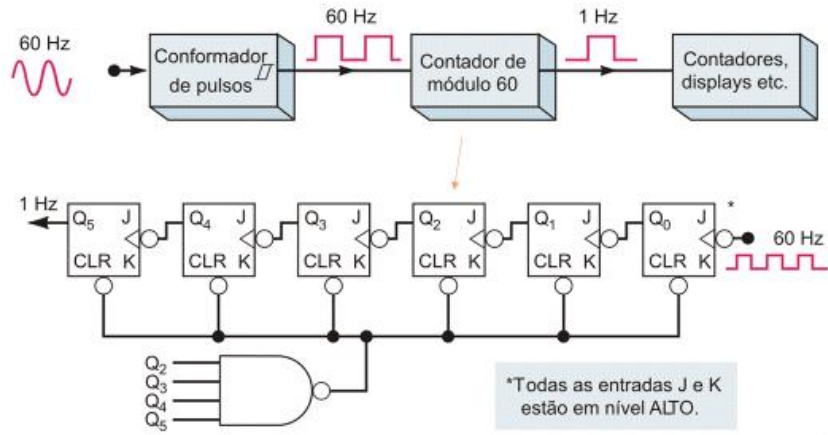

Desafio : projetar um relógio digital.

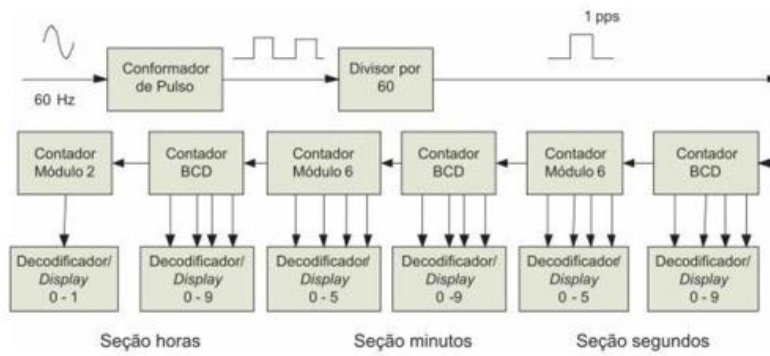


Contador assíncrono 74LS293

 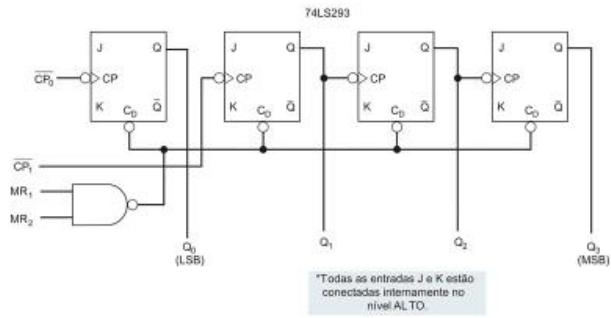

Handwritten signature

Contador assíncrono 74LS293


Contador módulo 60

 

Handwritten signature


Contador assíncrono : limitações ...

 Formas de onda de um contador de três bits ilustrando os efeitos dos atrasos de propagação dos FFs para diferentes freqüências de pulsos de entrada.




[Handwritten signature]

 Contador assíncrono : limitações ... solução



[Handwritten signature]

Contador 74ALS193

 

Pino	Descrição
CP _U	Entrada de clock para contagem crescente (ativo na borda de subida)
CP _D	Entrada de clock para contagem decrescente (ativo na borda de subida)
MR	Entrada assíncrona de reset geral (ativa em nível ALTO)
\overline{PL}	Entrada assíncrona de carga paralela (ativa em nível BAIXO)
P ₀ -P ₃	Entrada de dados em paralelo
Q ₀ -Q ₃	Saídas dos flip-flops
\overline{TC}_D	Saída de contagem terminal decrescente (empréstimo) (ativa em nível ALTO)
\overline{TC}_U	Saída de contagem terminal crescente (carry) (ativa em nível ALTO)

Seleção do Modo de Operação

MR	\overline{PL}	CP _U	CP _D	Modo
H	X	X	X	Reset assíncrono
L	L	X	X	Preset assíncrono
L	H	H	H	Não muda
L	H	-	H	Contagem crescente
L	H	H	-	Contagem decrescente

H = HIGH = ALTO; L = LOW = BAIXO


X = Não importa (don't care); † = Transição positiva



Handwritten signature


Aplicações com flip-flops

 Após sinal de Reset, são aplicados sucessivos pulsos de clock. Qual será a resposta desse circuito, tendo como saída o estado do mesmo ?



Handwritten signature

CI 74194

 


Serial Inputs: LSI, RSI
Parallel Inputs: D, C, B, A
Parallel Outputs: QD, QC, QB, QA
Clear Signal
Positive Edge Triggered Devices

S1, S0 determine the shift function
S1 = 1, S0 = 1: Load on rising clk edge
synchronous load
S1 = 1, S0 = 0: shift left on rising clk edge
LSI replaces element D
S1 = 0, S0 = 1: shift right on rising clk
edge ;RSI replaces element A
S1 = 0, S0 = 0: hold state



Aplicações com flip-flops : shift register

Conversão paralela - serial - paralela

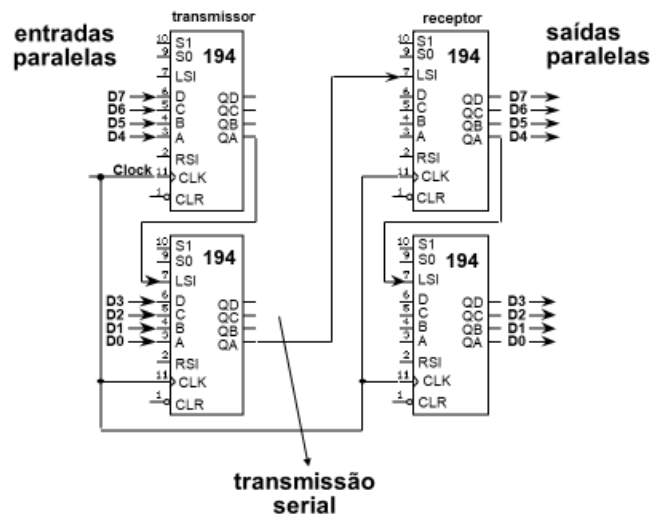



Leitura indicada

Maini, A.K. "Digital Electronics – Principles and Integrated Circuits"

a) Sec. 8.3 – 8.11 , pgs. 284 – 311

b) Sec. 9.1 – 9.13 , pgs. 317 – 360

8

Flip-Flops and Related Devices

LEARNING OBJECTIVES

After completing this chapter, you will learn the following:

- Operational basics of bistable, monostable, and astable multivibrators.
- Digital and linear integrated circuits for implementing multivibrator functions.
- Operational basics of *R-S*, *J-K*, toggle, and *D* flip-flops.
- Use of *J-K* flip-flop to construct other flip-flops.
- Timing parameters of flip-flops.
- Applications of flip-flops.
- Application-relevant data on commonly used flip-flops and related devices.

9

Counters and Registers

LEARNING OBJECTIVES

After completing this chapter, you will learn the following:

- Difference between asynchronous (or ripple) and synchronous counters.
- Operational principle of asynchronous and synchronous counters.
- Design methodology for asynchronous and synchronous counters.
- Designing counters with variable modulus.
- Designing counters with arbitrary sequences.
- BCD, decade counters, UP, DOWN, and UP/DOWN counters.
- Counters with PRESET and CLEAR features.
- Cascading counters.
- Decoding counters.
- Operational principle of different types of registers.
- Operational principle and features of register-based counters.
- ANSI representation of counters and registers available in IC form.
- Application-relevant information on counters and registers.

